
A.K.A.

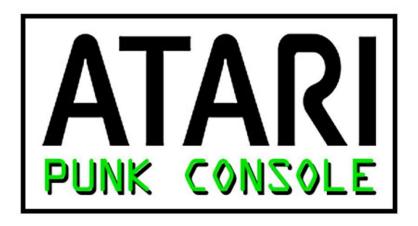

Sintetizador de onda cuadrada

http://www.jameco.com/Jameco/workshop/diy/atari-punk-console.html https://compiler.kaustic.net/machines/apc.html




(version original: con volumen y con salida a parlante)

- Placa perforada
- CI 556 (dual timer) y zócalo para CI
- Potenciómetro lineal 1 M Ω (1 MEGA OHM) (2 unidades)
- Potenciómetro lineal 5 KΩ (5 KILO OHM)
- Resistencia de 1/4W 5% 1 KΩ (marrón, negro, rojo, dorado)
- Capacitor cerámico 0.01 μF
- Capacitor cerámico 0.1 μF
- Capacitor electrolítico 10 μF
- Speaker de 8 Ω
- Batería de 9V y portabatería
- Cable
- Cajita



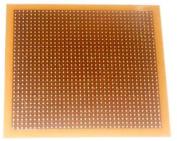(version original: con volumen y con salida a parlante)













Placa perforada

CI 556

Zócalo p/CI

Capacitor 0.01uF (103)

Capacitor 0.1uF (104)

Capacitor 10uF



Potenciómetro 1 MEGA Ω



Potenciómetro 1 MEGA Ω



Potenciómetro 5 KILO Ω



Resistencia 1 K Ω



Parlante de 8Ω




Portabatería



Batería 9V



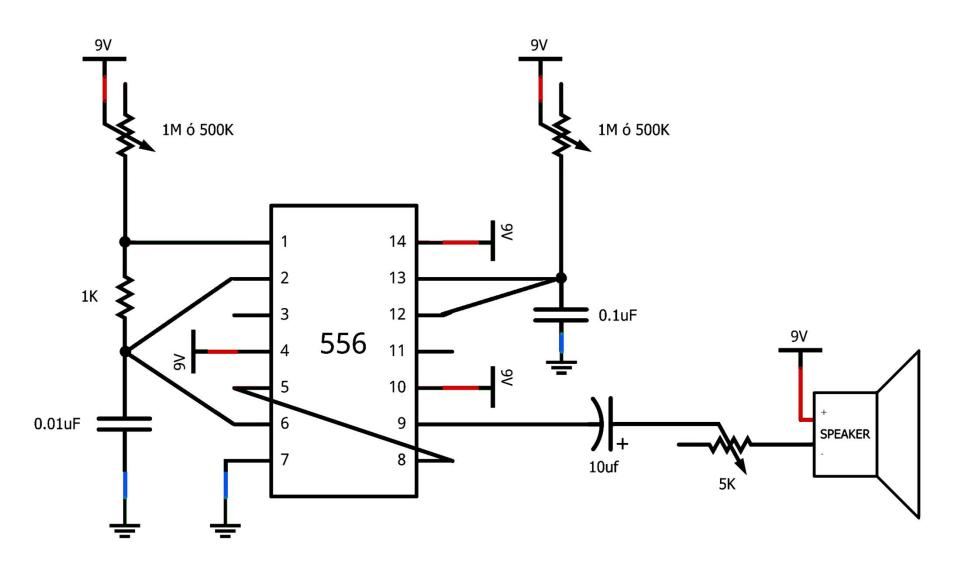(version original: con volumen y con salida a parlante)



OTROS ELEMENTOS



- Protoboard
- Soldador
- Estaño
- Chupa-estaño
- Multímetro
- Pinza
- Sujetador con lupa, para soldar

